
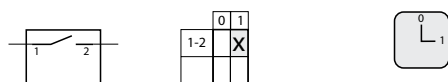


Rozpínače 0 - 1


1.4213 Vypínač 0-1 (1 - fázový)

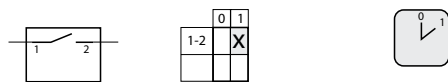


1.825 Vypínač 0-1 (1 - fázový)




1.428 Vypínač 0-1 (2 - fázový)

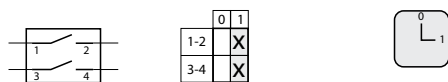


1.828 Vypínač 0-1 (2 - fázový)

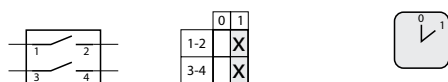


2.8211 Vypínač 0-1 (3 - fázový)

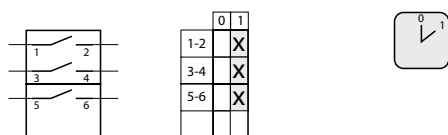


2.423 Vypínač 0-1 (3 - fázový)

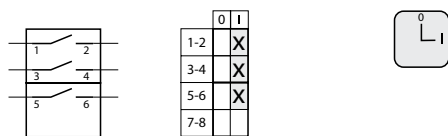


2.4226 Vypínač 0-1 (4 - fázový)

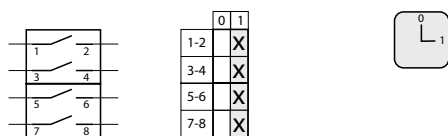


2.8210 Vypínač 0-1 (4 - fázový)

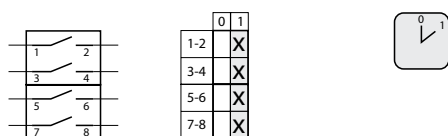


3.8220 Vypínač 0-1 (5 - fázový)

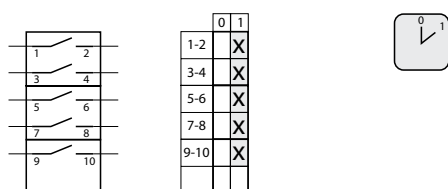


3.8210 Vypínač 0-1 (6 - fázový)

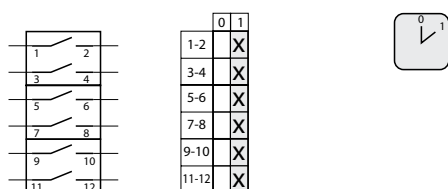


4.8240 Vypínač 0-1 (7 - fázový)

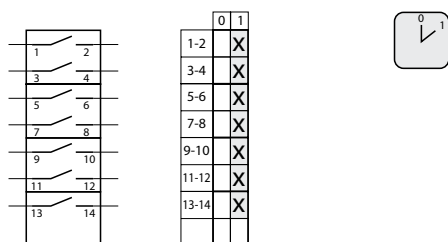


6.821 Vypínač 0-1 (12 - fázový)

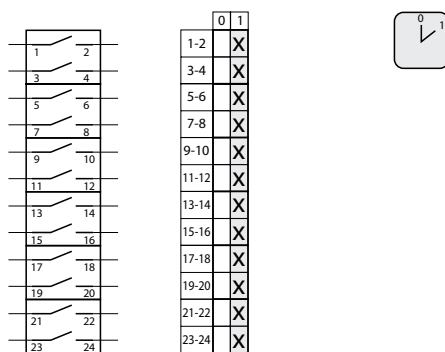


4.824 Vypínač 0-1 (8 - fázový)

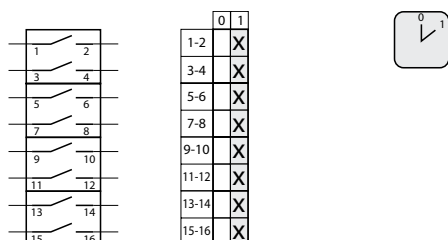


7.8220 Vypínač 0-1 (13 - fázový)

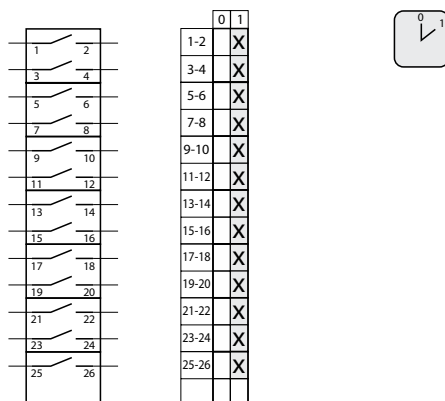


5.8220 Vypínač 0-1 (9 - fázový)

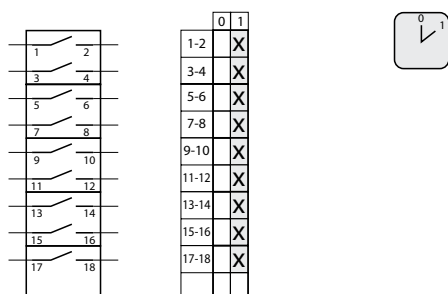


7.822 Vypínač 0-1 (14 - fázový)

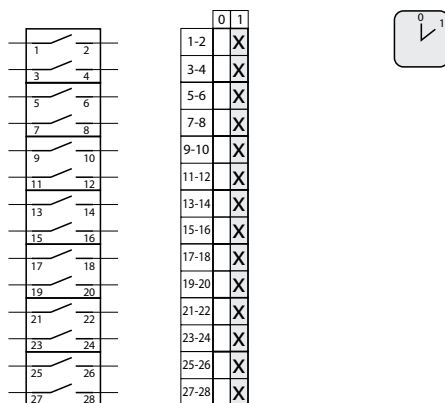


5.822 Vypínač 0-1 (10 - fázový)

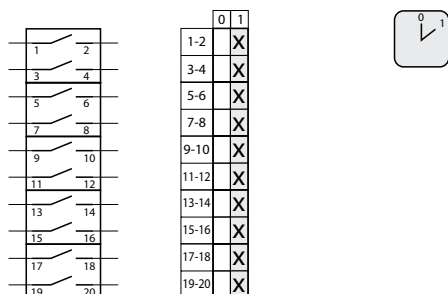


6.8210 Vypínač 0-1 (11 - fázový)

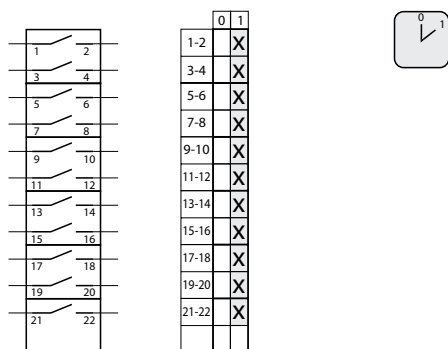


8.8270 Vypínač 0-1 (15 - fázový)

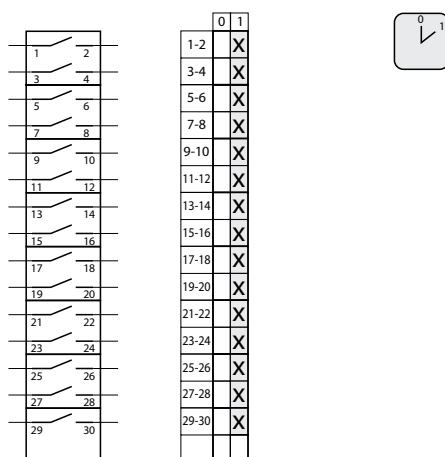


8.827 Vypínač 0-1 (16 - fázový)

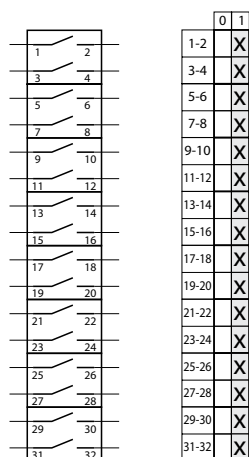


10.8210 Vypínač 0-1 (19 - fázový)

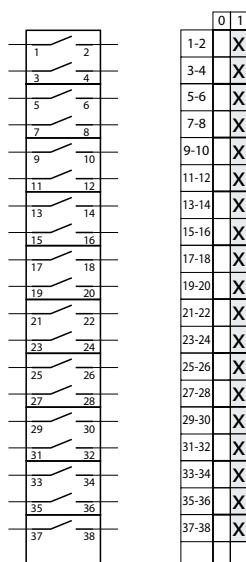


9.8210 Vypínač 0-1 (17 - fázový)

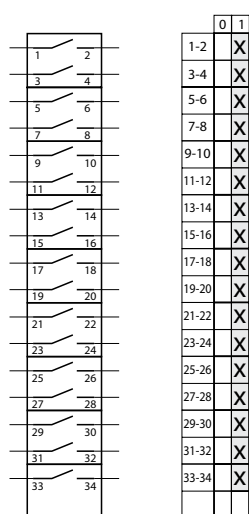

10.821 Vypínač 0-1 (20 - fázový)

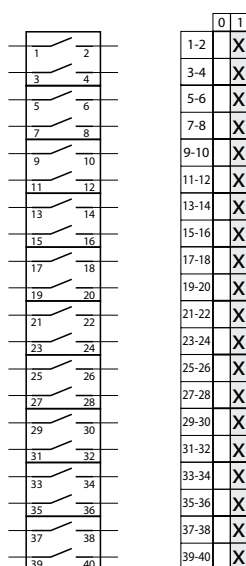


9.821 Vypínač 0-1 (18 - fázový)

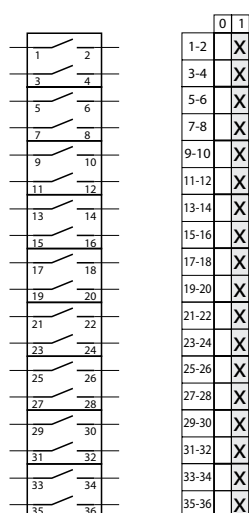


Rozpínače 1 - 0 - 1


1.834 Přepínač 1-0-2 (1 - fázový)

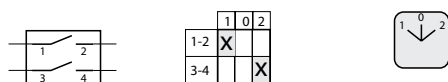


2.8338 Přepínač 1-0-2 (2 - fázový)

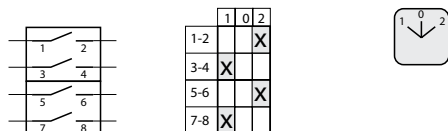


3.4315 Přepínač 1-0-2 (3 - fázový)

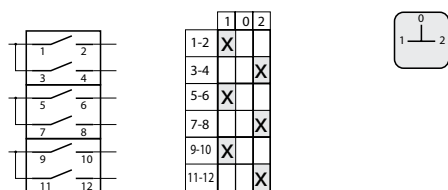


3.8380 Přepínač 1-0-2 (3 - fázový)

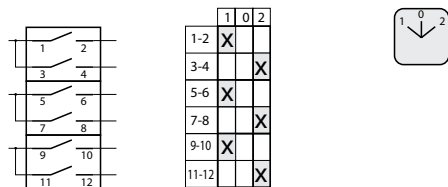


4.8396 Přepínač 1-0-2 (4 - fázový)

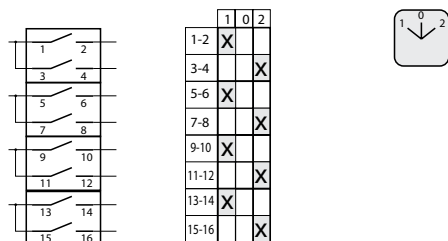


5.8380 Přepínač 1-0-2 (5 - fázový)

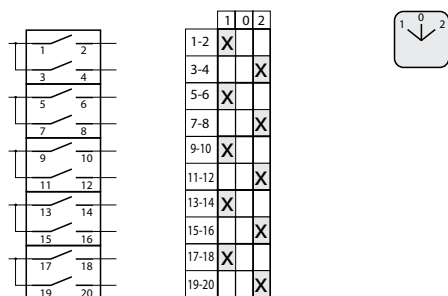


6.8380 Přepínač 1-0-2 (6 - fázový)

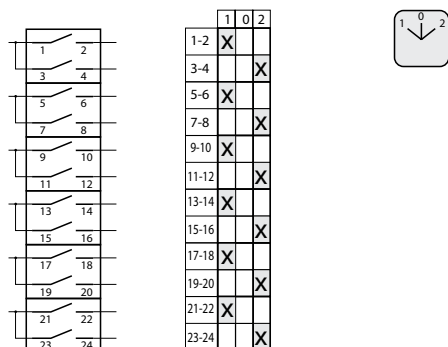


7.8380 Přepínač1-0-2 (7 - fázový)

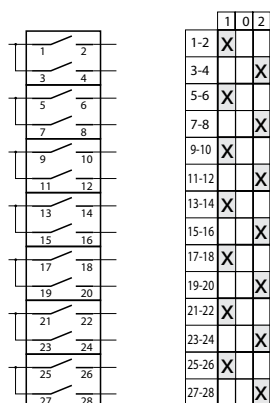


10.8380 Přepínač1-0-2 (10 - fázový)

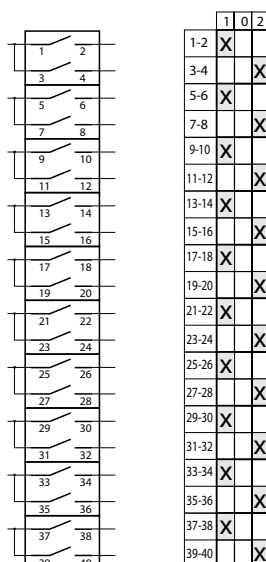

8.8380 Přepínač1-0-2 (8 - fázový)

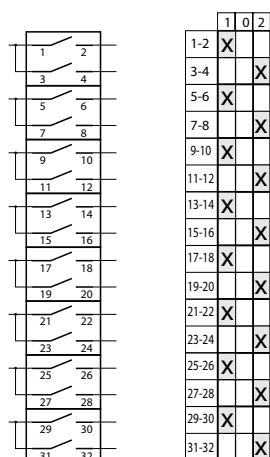


9.8380 Přepínač1-0-2 (9 - fázový)

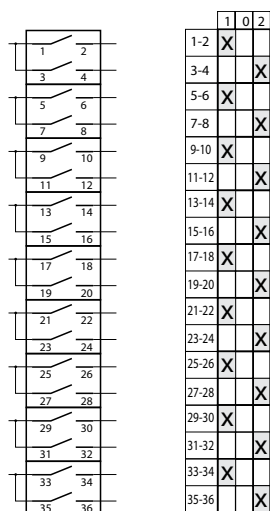

Motorové spínače

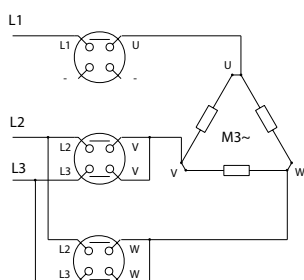
3.4368 Přepínač změny směru otáček L-O-P (s návratem)




	L	O	P
	→		←
	-45	0	45
U-L1	X		X
V-L2			X
V-L3	X		
W-L2	X		
W-L3			X




3.8368 Přepínač směru otáček L-0-P

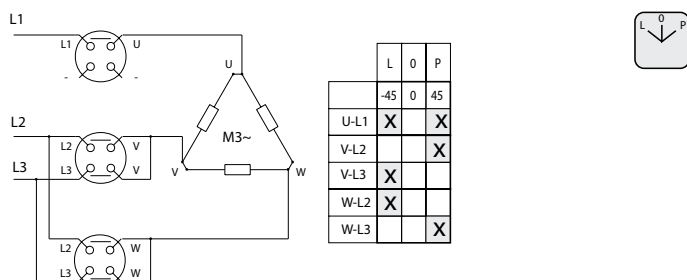

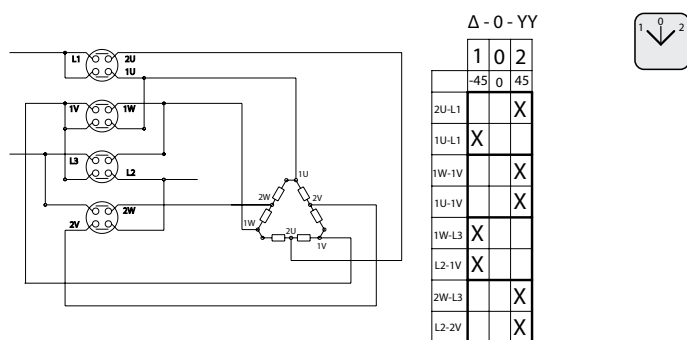
4.83100 Dvourychlostní Dahlanderův přepínač 1-0-2



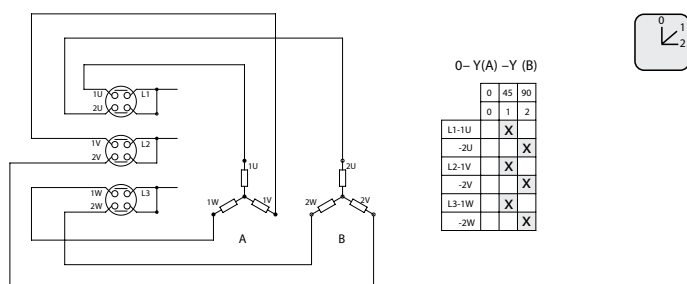
3.83139 Dvourychlostní přepínač, dvě oddělené vinutí




4.883 Přepínač poměru napětí

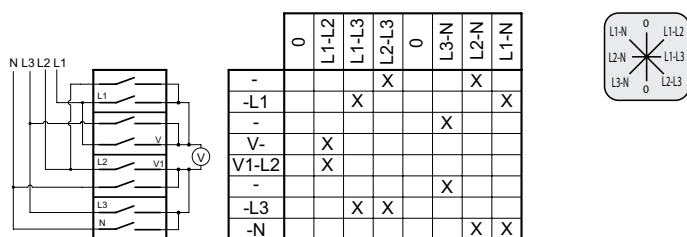

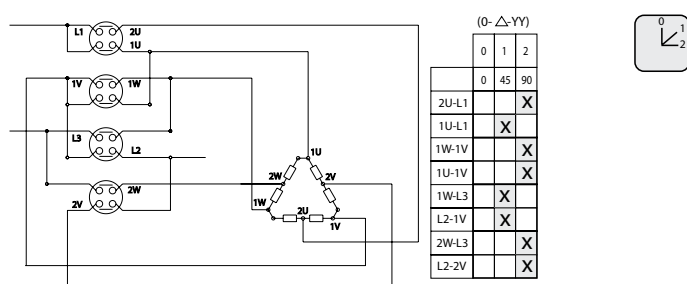
4.8390 Dahlanderův přepínač - dvourychlostní



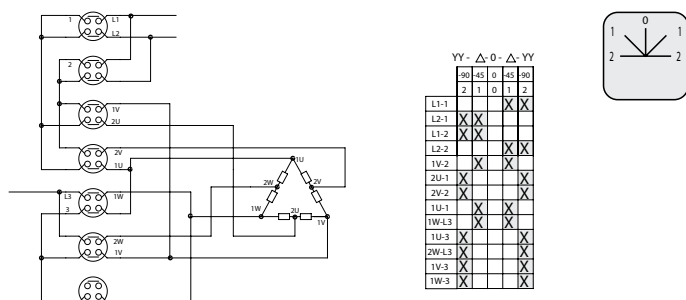
7.8538 Dahlanderův přepínač - dvourychlostní se změnou směru otáček



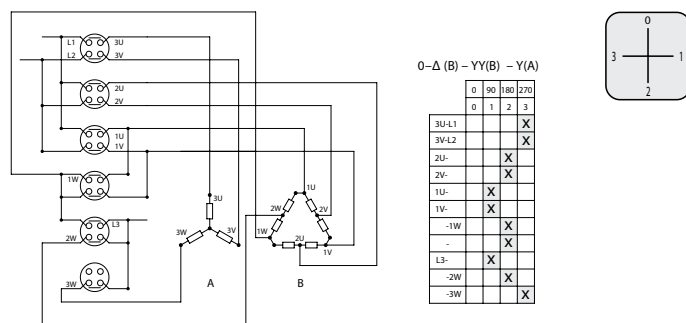
6.4490 Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro vysoké otáčky



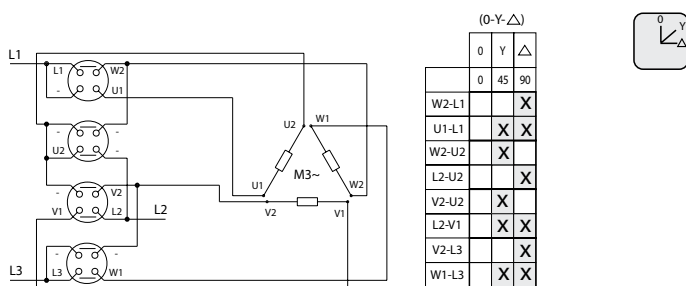
4.831 Rozběhový přepínač - třífázový 0-Y-Δ



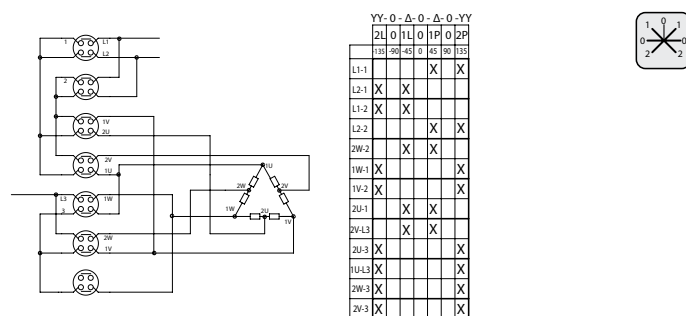
7.8726 Dvourychlostní Dahlanderův přepínač se změnou směru ot.1-0-2



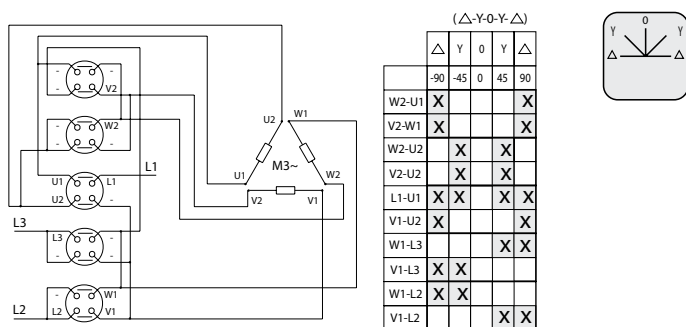
5.8538 Rozběhový přepínač - třífázový se změnou směru otáček



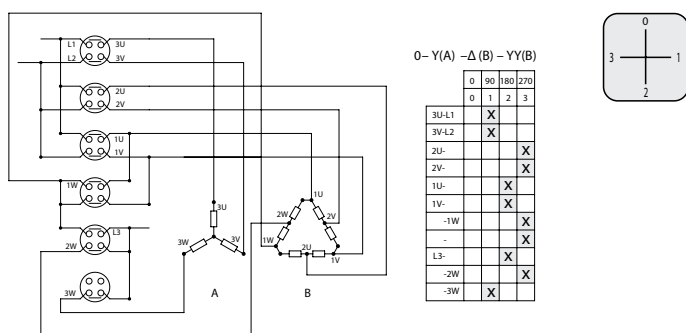6.4470 Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro nízké otáčky




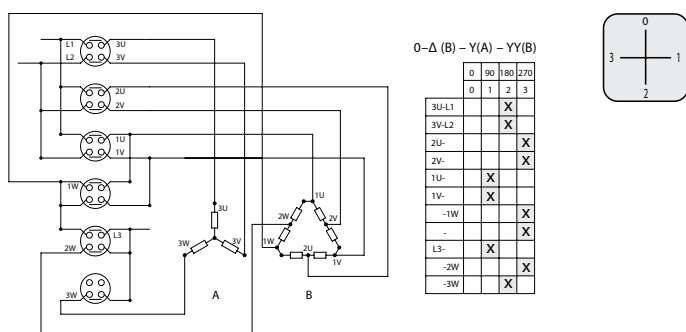6.4480 Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro střední otáčky



Spínače obvodů 0 - 1 - 2 - 3

2.8445 Spínač obvodů

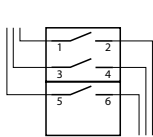


	0	1	2	3
1-2		X	X	X
3-4			X	X
5-6				X



Otočné rozpínače 0 - 1

2.4414 Otočný vypínač

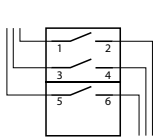

	0	1	0	1
1-2	X		X	
3-4	X		X	
5-6	X		X	




1.441 Rotační vypínač 0-1 (2 - pól)

2.444 Rotační vypínač 0-1 (3 - pól)

Hlavní vypínače

2.421 Hlavní vypínač

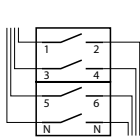

	0	1
1-2		X
3-4		X
5-6		X
N-N	X	X

